

mux-8ops-tb.v U ×

```
lab11 > v mux-8ops-tb.v
```

```
1  `include "mux-8ops.v"
2
3  module testbench;
4      reg cin1, cin2, s2, s1, s0;
5      wire [7:0] d;
6      wire cout;
7
8      all_ops ops (d, cin1, cin2);
9      mux_8x1 mux (cout, d, s2, s1, s0);
10
11     // 0 → Bitwise AND
12     // 1 → Bitwise XOR
13     // 2 → Bitwise NAND
14     // 3 → Bitwise OR
15     // 4 → Bitwise NOT (for 1st Input)
16     // 5 → Bitwise NOT (for 2nd Input)
17     // 6 → Bitwise NOR
18     // 7 → Bitwise XNOR
19
20     initial begin
```

zsh - lab11

- `vvp a.out`

```

0 : in1=1 in2=0 S=000 out=0
10 : in1=1 in2=0 S=001 out=1
20 : in1=1 in2=0 S=011 out=1
30 : in1=1 in2=0 S=010 out=1
40 : in1=1 in2=0 S=110 out=0
50 : in1=1 in2=0 S=111 out=0
60 : in1=1 in2=0 S=101 out=1
70 : in1=1 in2=0 S=100 out=0

```

mux-8ops-tb.v U ×

```
lab11 > v mux-8ops-tb.v
```

```

19
20     initial begin
21         cin1 = 1'b1; cin2 = 1'b0;
22         s2 = 1'b0; s1 = 1'b0; s0 = 1'b0;
23         #10; s0 = s0 + 1;
24         #10; s1 = s1 + 1;
25         #10; s0 = s0 + 1;
26         #10; s2 = s2 + 1;
27         #10; s0 = s0 + 1;
28         #10; s1 = s1 + 1;
29         #10; s0 = s0 + 1;
30     end
31
32     initial
33         $monitor($time, " : in1=%b in2=%b S=%b%b%b out=%b", ci
34 endmodule
35

```

 zsh - lab11

- `vvp a.out`

```

0 : in1=1 in2=0 S=000 out=0
10 : in1=1 in2=0 S=001 out=1
20 : in1=1 in2=0 S=011 out=1
30 : in1=1 in2=0 S=010 out=1
40 : in1=1 in2=0 S=110 out=0
50 : in1=1 in2=0 S=111 out=0
60 : in1=1 in2=0 S=101 out=1
70 : in1=1 in2=0 S=100 out=0

```

mux-8ops-tb.v U ×

```
lab11 > v mux-8ops-tb.v
```

```

19
20     initial begin
21         cin1 = 1'b1; cin2 = 1'b0;
22         s2 = 1'b0; s1 = 1'b0; s0 = 1'b0;
23         #10; s0 = s0 + 1;
24         #10; s1 = s1 + 1;
25         #10; s0 = s0 + 1;
26         #10; s2 = s2 + 1;
27         #10; s0 = s0 + 1;
28         #10; s1 = s1 + 1;
29         #10; s0 = s0 + 1;
30     end
31
32     initial
33         $monitor($time, " : in1=%b in2=%b S=%b%b%b out=%b", ci
34 endmodule
35

```

zsh - lab11

- `vvp a.out`

```

0 : in1=1 in2=0 S=000 out=0
10 : in1=1 in2=0 S=001 out=1
20 : in1=1 in2=0 S=011 out=1
30 : in1=1 in2=0 S=010 out=1
40 : in1=1 in2=0 S=110 out=0
50 : in1=1 in2=0 S=111 out=0
60 : in1=1 in2=0 S=101 out=1
70 : in1=1 in2=0 S=100 out=0

```


lab11 > V parity-bit.v

```
1 module parity_8(output out1, output out2, input [7:0] a);
2     wire [6:0] w;
3     genvar i;
4     for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
5         | xor (w[i], a[i], a[7-i]);
6     end
7     xor (w[5], w[0], w[1]);
8     xor (w[6], w[2], w[3]);
9     xor (out1, w[5], w[6]);
10    not (out2, out1);
11 endmodule
12
```

lab11 > V parity-bit-tb.v

```
1 `include "parity-bit.v"
2
3 module testbench;
4     reg [7:0] cin;
5     wire out1, out2;
6
7     parity_8 parity (out1, out2, cin);
8
9     initial begin
10         cin = 8'b00000000;
11         #10; cin = 8'b00100011;
12         #10; cin = 8'b10101001;
13         #10; cin = 8'b10111101;
14         #10; cin = 8'b11111111;
15         #10; cin = 8'b11111110;
16         #10; cin = 8'b01010111;
17         #10; cin = 8'b00000010;
18         #10; cin = 8'b00100100;
19     end
20
```

TERMINAL OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS GITLENS

zsh - lab11 + ▾ □ 🗑️ ... ^ ×

abhishek@hp in repo: COA/lab11 on & main [?] via V took 26ms
• **vvp** a.out

```
0 : input=00000000 even-parity=0 odd-parity=1
10 : input=00100011 even-parity=1 odd-parity=0
20 : input=10101001 even-parity=0 odd-parity=1
30 : input=10111101 even-parity=0 odd-parity=1
40 : input=11111111 even-parity=0 odd-parity=1
50 : input=11111110 even-parity=1 odd-parity=0
60 : input=01010111 even-parity=1 odd-parity=0
70 : input=00000010 even-parity=1 odd-parity=0
80 : input=00100100 even-parity=0 odd-parity=1
```